

## Klausur „Elektronische Grundlagen für Informatiker“ (4 Aufgaben, Gesamtpunktzahl 60)

Name:

Matr.-Nr.:

### Aufgabe 1


15 Punkte

Gegeben sei folgendes Netzwerk:

$$U_1 = 10 \text{ V} \quad U_2 = 5 \text{ V}$$

$$I_1 = 3 \text{ A} \quad I_2 = 3 \text{ A}$$
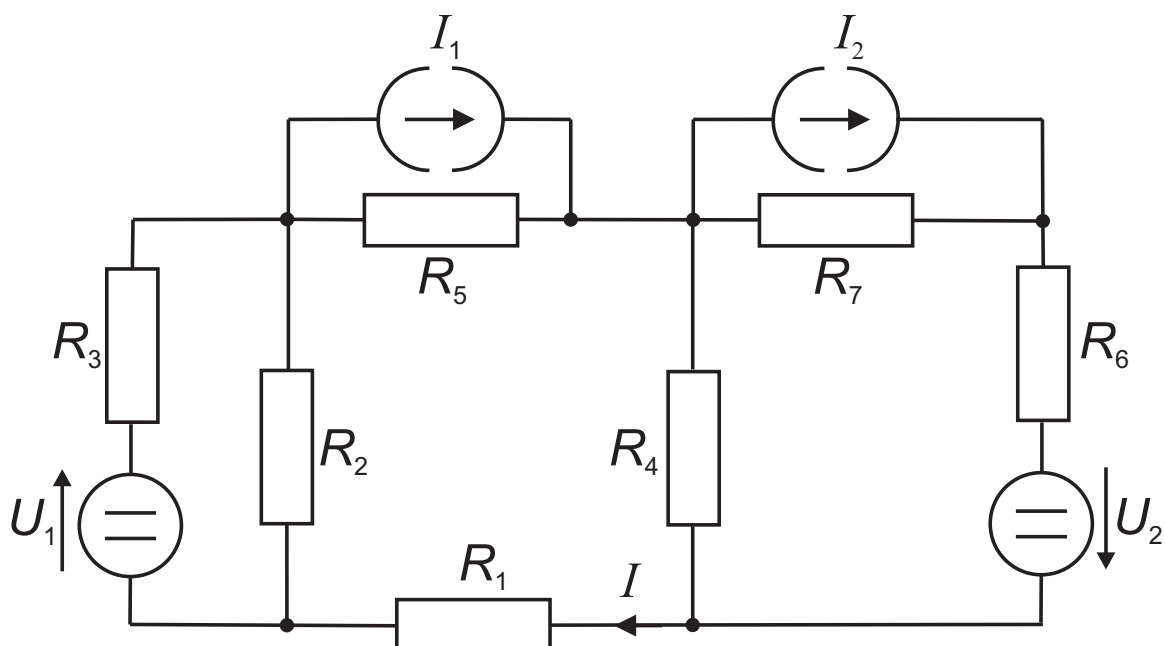
$$R_6 = 5 \Omega \quad R_7 = 5 \Omega \quad R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 10 \Omega$$




Es soll mit Hilfe des Maschenstromverfahrens der Strom  $I$  berechnet werden.

- Wandeln Sie die beiden Stromquellen in äquivalente Spannungsquellen um und zeichnen Sie das neue Netzwerk!
- Zeichnen Sie den Graph des unter a) skizzierten Netzwerkes. Wieviele unabhängige Knoten- und Maschengleichungen hat das Netzwerk?

- c) Bestimmen Sie den vollständigen Baum so, dass  $R_1$ ,  $R_3$  und  $R_6$  jeweils in einem Verbindungszweig liegen!
- d) Berechnen Sie mit Hilfe des Maschenstromverfahrens und dem unter c) bestimmten vollständigen Baum den Strom  $I$ !

## Aufgabe 2

14 Punkte

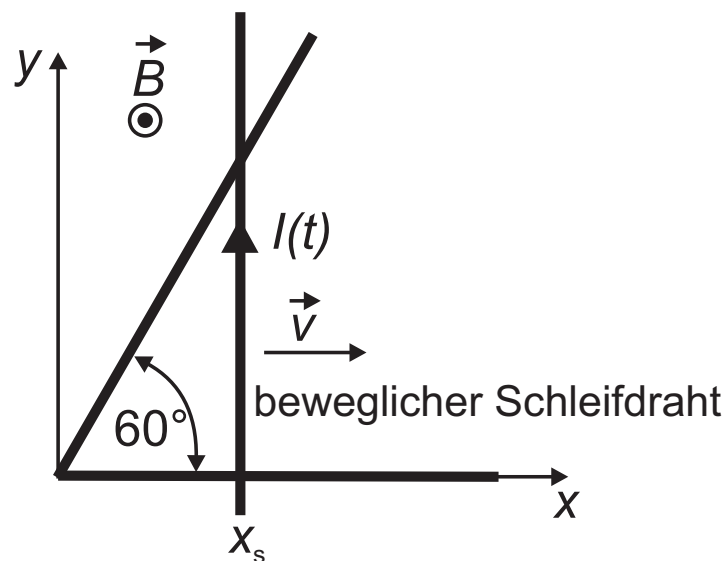


In der x-y-Ebene liegen zwei um  $60^\circ$  gegeneinander geneigte Leiter, die im Koordinatenursprung leitend miteinander verbunden sind, in einem homogenen Magnetfeld  $\vec{B} = B_0 \cdot \vec{e}_z$ . Ein unendlich langer, gerader Draht schleift elektrisch leitend auf den beiden Leitern. Er wird mit konstanter Geschwindigkeit  $\vec{v} = v_0 \cdot \vec{e}_x$  so bewegt, dass er immer parallel zur y-Achse gerichtet ist und dass für seine momentane Position gilt  $x_s = v_0 \cdot t$ . Der bewegliche Schleifdraht besteht aus Kupferdraht (spezifischer Widerstand  $\rho_{Cu}$ , Querschnitt  $A$ ). Die Widerstände der anderen beiden Leiter sollen vernachlässigt werden. Rückwirkungen sind ebenfalls zu vernachlässigen. Es gilt  $t > 0$ .

- a) Bestimmen Sie den magnetischen Fluß  $\Phi(t)$  durch das Leiterdreieck!
- b) Bestimmen Sie den Strom  $I(t)$ !
- c) Bestimmen Sie die auf den beweglichen Schleifdraht wirkende Kraft  $\vec{F}(t)$  nach Betrag und Richtung!
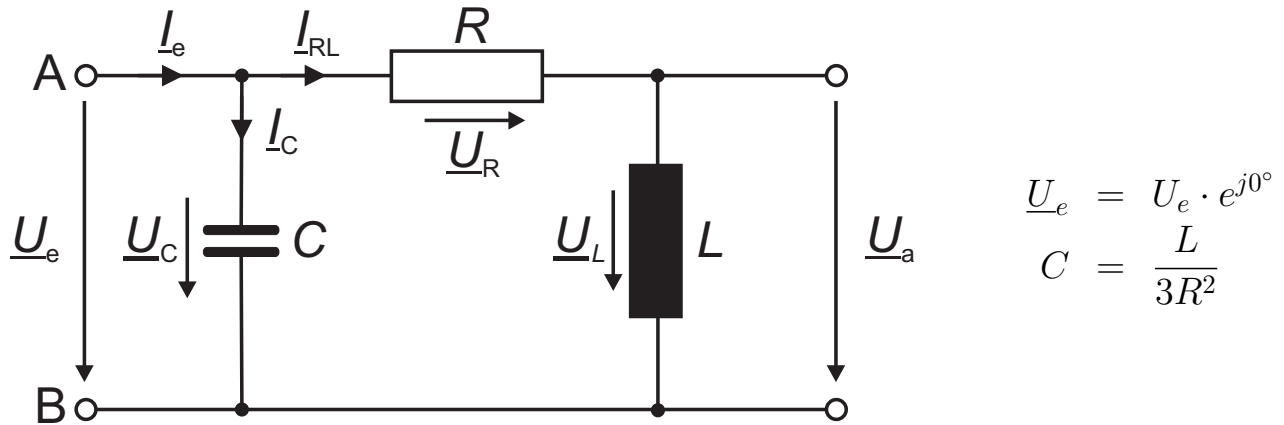
### Aufgabe 3

17 Punkte

An den Klemmen A-B folgender Filterschaltung wird die cosinusförmige Wechselspannung  $\underline{U}_e$  mit einer veränderbaren Kreisfrequenz  $\omega \in [0, \infty[$  angeschlossen.



- Geben Sie den komplexen Gesamtwiderstand  $\underline{Z}_g$  der Schaltung bezüglich der Klemmen A-B in Komponentenform an!
- Für welche Kreisfrequenzen  $\omega_p$  nimmt die Schaltung nur Wirkleistung auf?
- Geben Sie den komplexen Übertragungsfaktor  $\underline{F} = \underline{U}_a / \underline{U}_e$  an!
- Für welche Kreisfrequenz  $\omega_0$  wird der Betrag  $F(\omega_0) = 1/\sqrt{2}$  ?
- Zeichnen Sie ein Zeigerdiagramm für die in der Zeichnung angegebenen Spannungen bei der unter d) ermittelten Kreisfrequenz  $\omega_0$ . Verwenden Sie den Maßstab  $U_e \hat{=} 6 \text{ cm}$  und markieren Sie rechte Winkel!

## Aufgabe 4


14 Punkte

Gegeben sei folgende Schaltung mit zwei idealen Operationsverstärkern.

$$U = 5 \text{ V}$$

$$R_1 = 120 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 47 \text{ k}\Omega$$

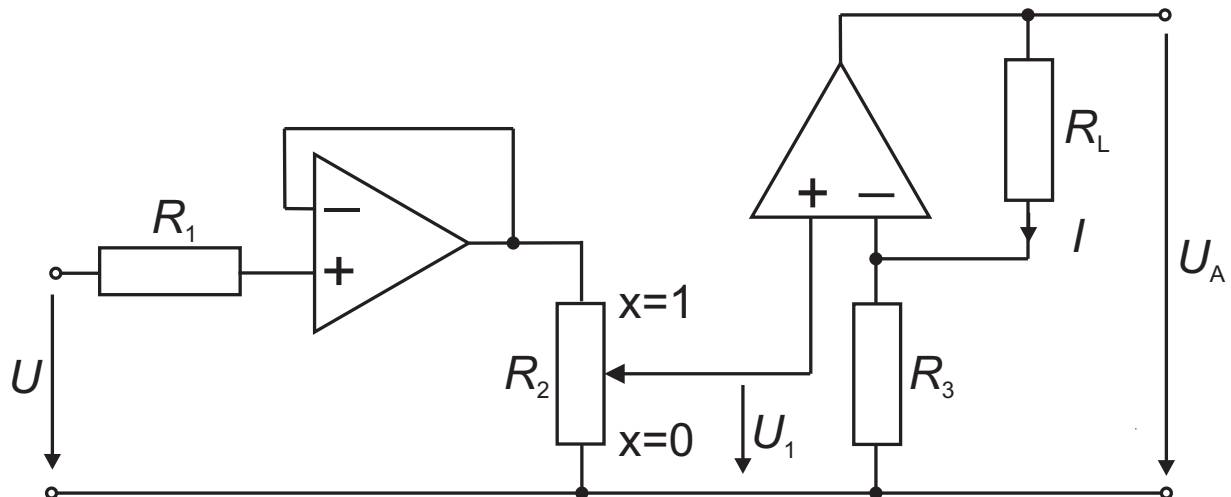

- Berechnen Sie die Spannung  $U_1$  in Abhängigkeit von der Stellung des Potentiometers  $x$ .
- Berechnen Sie den Strom  $I$  durch den Lastwiderstand  $R_L$  in Abhängigkeit von  $x$  und  $R_3$ .
- Wie groß muss  $R_3$  gewählt werden, damit für  $x = 1$  der Strom  $I = 10 \text{ mA}$  beträgt?
- Die Ausgangsspannung  $U_A$  des Operationsverstärkers sei begrenzt auf maximal  $U_A = U_{Amax} = 12 \text{ V}$ . Berechnen Sie den maximalen Widerstand  $R_L = R_{Lmax}$ , bei dem gerade noch der Strom  $I = 10 \text{ mA}$  bei  $x = 1$  fließen kann ( $R_3$  wie bei Unterpunkt c) berechnet).

# Klausur „Elektronische Grundlagen für Informatiker“



## Musterlösung

Gesamtpunktzahl: 60


Mindestpunktzahl zum Bestehen: 24

### Aufgabe 1

15 Punkte

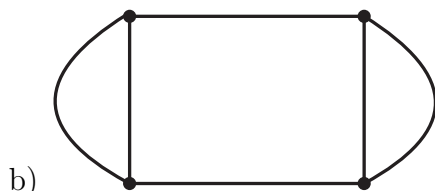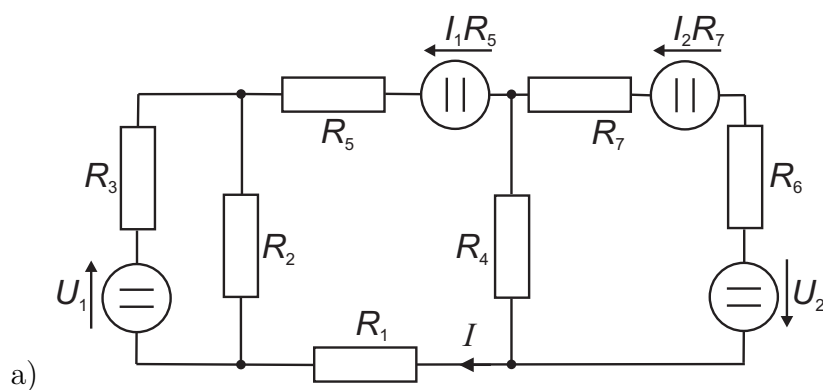

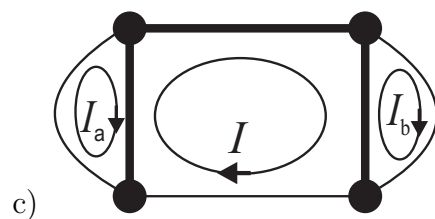$k - 1 = 3$  unabhängige Knotenleichungen  
 $z - k + 1 = 3$  unabhängige Maschengleichungen



d)

$$\begin{pmatrix} R_5 + R_4 + R_1 + R_2 & -R_2 & -R_4 \\ -R_2 & R_2 + R_3 & 0 \\ -R_4 & 0 & R_4 + R_6 + R_7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I \\ I_a \\ I_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1 R_5 \\ -U_1 \\ -U_2 + I_2 R_7 \end{pmatrix}$$

$$I = \frac{\begin{vmatrix} 30 \text{ V} & -10 \Omega & 10 \Omega \\ -10 \text{ V} & 20 \Omega & 0 \\ 10 \text{ V} & 0 & 20 \Omega \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 40 \Omega & -10 \Omega & -10 \Omega \\ -10 \Omega & 20 \Omega & 0 \\ -10 \Omega & 0 & 20 \Omega \end{vmatrix}} = 1 \text{ A}$$

## Aufgabe 2

14 Punkte

$$a) \Phi(t) = \int_A \vec{B} d\vec{A} = B_0 \int_0^{v_0 t} h(x) dx = B_0 \int_0^{v_0 t} \tan 60^\circ x dx = \frac{\sqrt{3}}{2} B_0 v_0^2 t^2$$

$$b) U_i = -\frac{d}{dt}\Phi(t) = -\sqrt{3}B_0 v_0^2 t$$

$$I(t) = \frac{U_i}{R(t)} = -\frac{\sqrt{3}B_0 v_0^2 t}{\rho \frac{h(t)}{A}} = -\frac{B_0 v_0 A}{\rho}$$

d.h.  $I(t)$  ist konstant.

$$c) \vec{F}(t) = I \cdot \vec{l} \times \vec{B} = I \cdot h(t) \cdot B_0 \cdot \vec{e}_x = -\frac{B_0 v_0 A}{\rho} \cdot \sqrt{3} v_0 t \cdot B_0 \cdot \vec{e}_x = \frac{\sqrt{3} B_0^2 v_0^2 A t}{\rho} (-\vec{e}_x)$$

Richtung: in negative x-Richtung

## Aufgabe 3

17 Punkte

$$a) \underline{Z}_g = (R + j\omega L) \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{R + j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} = \frac{R}{(1 - \frac{\omega^2 L^2}{3R^2})^2 + (\frac{\omega L}{3R})^2} + j \frac{\frac{2}{3}\omega L - \frac{\omega^3 L^3}{3R^2}}{(1 - \frac{\omega^2 L^2}{3R^2})^2 + (\frac{\omega L}{3R})^2}$$

b) Strom und Spannung müssen in Phase sein  $\Rightarrow \underline{Z}_g$  muss rein reell werden,  
d.h.  $\text{Im}\{\underline{Z}_g(\omega_p)\} = 0$

$$\frac{\omega_p L}{3} (2 - \frac{\omega_p^2 L^2}{R^2}) = 0$$

$$\omega_{p1} = 0, \quad \omega_{p2} = \frac{\sqrt{2}R}{L}$$


c) C hat keinen Einfluß auf  $\underline{U}_a$

$$\underline{F} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

$$d) \left| \frac{1}{1 - j\frac{R}{\omega_0 L}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega_0 = R/L$$
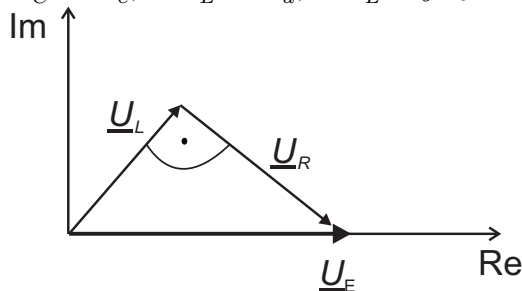
$$e) \underline{U}_C = \underline{U}_e, \quad \underline{U}_L = \underline{U}_a, \quad \underline{Z}_L = j\omega_0 L = jR$$



## Aufgabe 4

14 Punkte

a) Bei idealen Operationsverstärkern geht der Eingangsstrom gegen Null. Somit kein Spannungsabfall über  $R_1$  und keine Belastung des Potis.

$$U_1 = x \cdot U$$

$$b) U_{R3} = U_1 = x \cdot U = R_3 \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{x \cdot U}{R_3}$$

$$c) R_3 = \frac{1.5V}{0.01A} = 500 \Omega$$

$$d) U_A - U_1 - I \cdot R_L = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{Lmax} = \frac{U_{Amax} - U}{10mA} = 700 \Omega$$